

قسمت 1) مداری برای چشمک زدن یک LED روی پایه ای از یک پورت دلخواه طراحی کنید.

قسمت 2) مداری با 5 عدد LED طراحی کنید که 2 طرح متفاوت چرخش نور را بصورت پشت سر هم و دائم تکرار کند.